



2025/10/09

實驗五

序向邏輯練習

姓名：林承羿

學號：01257027

班級：資工 3A

E-mail：IanLin6225@gmail.com

※注意


1. 繳交時一律轉 **PDF** 檔
2. 繳交期限為下周上課前
3. 一人繳交一份
4. 檔名請按照作業檔名格式進行填寫，未依照格式不予批改
5. 檔名範例：學號_姓名_HW5

1、乘法累加器(Multiply Accumulate, MAC)


●實驗說明：

1. 實現一個乘法累加器， $W = W + cnt1 * cnt2$ 。
2. `cnt1`、`cnt2` 同時從 0 數到 15，再歸零重數。
3. 當 `S` 大於等於 8'd10 時，再寫入 `W`。
4. 當 `W` 值小於 8'd63 時，將值傳到 `port_A`，大於等於 8'd63 時，則傳到 `port_B`。
5. 用 FSM 控制 `load_w`、`load_A`、`load_B`。
6. `port_A`、`port_B` 記得 `reset`。

●系統硬體架構方塊圖（接線圖）：

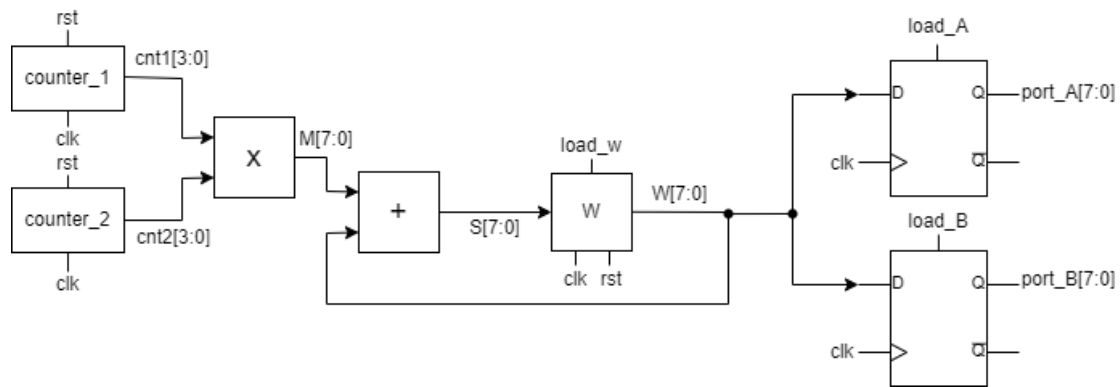

● 參考波形

 

● 系統架構程式碼、測試資料程式碼與程式碼說明

截圖請善用 **win+shift+S**

1. 錯誤經驗

```

1  module mymac(
2      input logic rst, clk,
3      output logic [7:0] port_A, port_B
4  );
5      logic [3:0] cnt1, cnt2;
6      logic [7:0] m, s, w;
7      logic load_w, load_a, load_b;
8      typedef enum logic [1:0] { start = 2'd0, lw = 2'd1, la = 2'd2, lb = 2'd3 } state_t;
9      state_t ps, ns;
10     // counter 1, 2
11     always_ff @(posedge clk) begin
12         if (rst) begin
13             cnt1 <= 4'd0;
14             cnt2 <= 4'd0;
15         end
16         else begin
17             cnt1 <= cnt1 + 1;
18             cnt2 <= cnt2 + 1;
19         end
20     end
21
22     // multiple cnt1, cnt2 every time
23     assign m = cnt1 * cnt2;
24
25     // s = w + m
26     assign s = w + m;
27
28     // w flip-flop
29     always_ff @(posedge clk) begin
30         if (rst) begin
31             w <= 8'd0;
32         end
33         else begin
34             if (load_w) begin
35                 w <= s;
36             end
37         end
38     end


```

```
39
40 // port_A flip-flop
41 always_ff @(posedge clk) begin
42     if (rst) begin
43         port_A <= 8'd0;
44     end
45     else begin
46         if (load_a) begin
47             port_A <= w;
48         end
49     end
50 end
51
52 // port_B flip-flop
53 always_ff @(posedge clk) begin
54     if (rst) begin
55         port_B <= 8'd0;
56     end
57     else begin
58         if (load_b) begin
59             port_B <= w;
60         end
61     end
62 end
63
64 // initial FSM state to "start"
65 always_ff @(posedge clk) begin
66     if (rst) begin
67         ps <= start;
68     end
69     else begin
70         ps <= ns;
71     end
72 end
```

```

73
74     // FSM controller
75     always_comb begin
76         load_w = 0;
77         load_a = 0;
78         load_b = 0;
79         ns = ps;
80         case (ps)
81             start: begin
82                 ns = lw;
83             end
84             lw: begin
85                 if (s >= 8'd10) begin
86                     load_w = 1;
87                     ns = la;
88                 end
89             end
90             la: begin
91                 if (s >= 8'd10) begin
92                     load_w = 1;
93                 end
94                 if (w < 8'd63) begin
95                     load_a = 1;
96                     ns = lw;
97                 end
98                 else begin
99                     ns = lb;
100                 end
101             end
102             lb: begin
103                 if (s >= 8'd10) begin
104                     load_w = 1;
105                 end
106                 if (w >= 8'd63) begin
107                     load_b = 1;
108                     ns = lw;
109                 end
110             end
111         endcase
112     end
113 endmodule

```

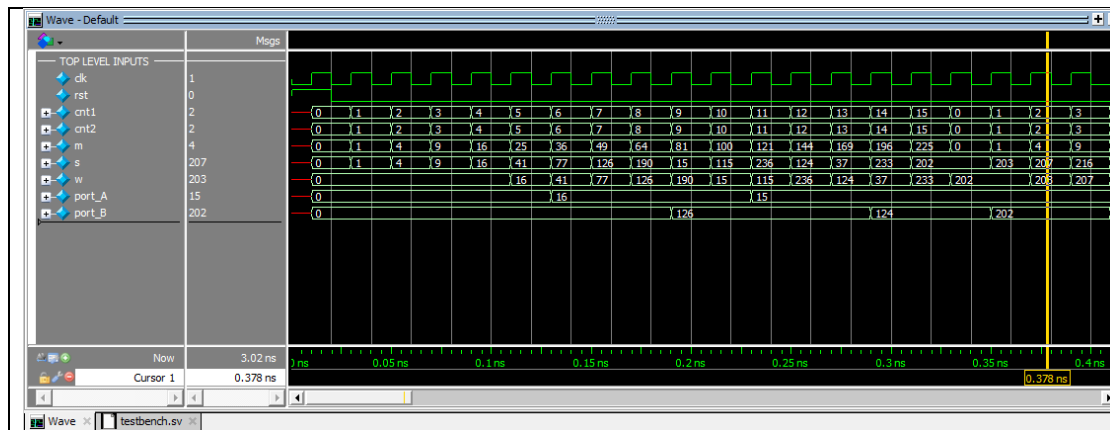

這是錯誤的，這想法是以 load W 作為開機 reset 後的第一個狀態，先檢查 A 是否符合需求再檢查 B，這兩個狀態都可能跳回 W 狀態。

問題是波型圖跑出來可以看到檢查 A 時，可能 B 符合要求，但狀態還沒跑到 B 因此會有許多缺值，檢查 A 時也是如此。

2. 正確結果

```
mac.sv > mac
1  module mac(
2      input logic rst, clk,
3      output logic [7:0] port_A, port_B
4  );
5      logic [3:0] cnt1, cnt2;
6      logic [7:0] M, S, W;
7      logic load_w, load_a, load_b;
8      typedef enum logic { start = 1'd0, load = 1'd1 } state_t;
9      state_t ps, ns;
10     // counter 1, 2
11     always_ff @(posedge clk) begin
12         if (rst) begin
13             cnt1 <= 4'd0;
14             cnt2 <= 4'd0;
15         end
16         else begin
17             cnt1 <= cnt1 + 1;
18             cnt2 <= cnt2 + 1;
19         end
20     end
21
22     // multiple cnt1, cnt2 every time
23     assign M = cnt1 * cnt2;
24
25     // s = w + m
26     assign S = W + M;
27
28     // w flip-flop
29     always_ff @(posedge clk) begin
30         if (rst) begin
31             W <= 8'd0;
32         end
33         else begin
34             if (load_w) begin
35                 W <= S;
36             end
37         end
38     end
```



```
39
40     // port_A flip-flop
41     always_ff @(posedge clk) begin
42         if (rst) begin
43             port_A <= 8'd0;
44         end
45         else begin
46             if (load_a) begin
47                 port_A <= w;
48             end
49         end
50     end
51
52     // port_B flip-flop
53     always_ff @(posedge clk) begin
54         if (rst) begin
55             port_B <= 8'd0;
56         end
57         else begin
58             if (load_b) begin
59                 port_B <= w;
60             end
61         end
62     end
63
64     // initial FSM state to "start"
65     always_ff @(posedge clk) begin
66         if (rst) begin
67             ps <= start;
68         end
69         else begin
70             ps <= ns;
71         end
72     end
```


```

73
74     // FSM controller
75     always_comb begin
76         load_w = 0;
77         load_a = 0;
78         load_b = 0;
79         ns = ps;
80         case (ps)
81             start: begin
82                 ns = load;
83             end
84             load: begin
85                 if (S >= 8'd10) begin
86                     load_w = 1;
87                 end
88                 if (W < 8'd63) begin
89                     load_a = 1;
90                 end
91                 else if (W >= 8'd63) begin
92                     load_b = 1;
93                 end
94                 ns = load;
95             end
96         endcase
97     end
98 endmodule

```

可以看到跟錯誤的比起來我省去了分別 load A, B 的狀態，只保留了 reset 後進入的狀態 start。如果要更省可以讓 reset 後直接進入 load 狀態(可以把 FSM 拔掉，只剩下 if 判斷)。


●模擬結果與結果說明：

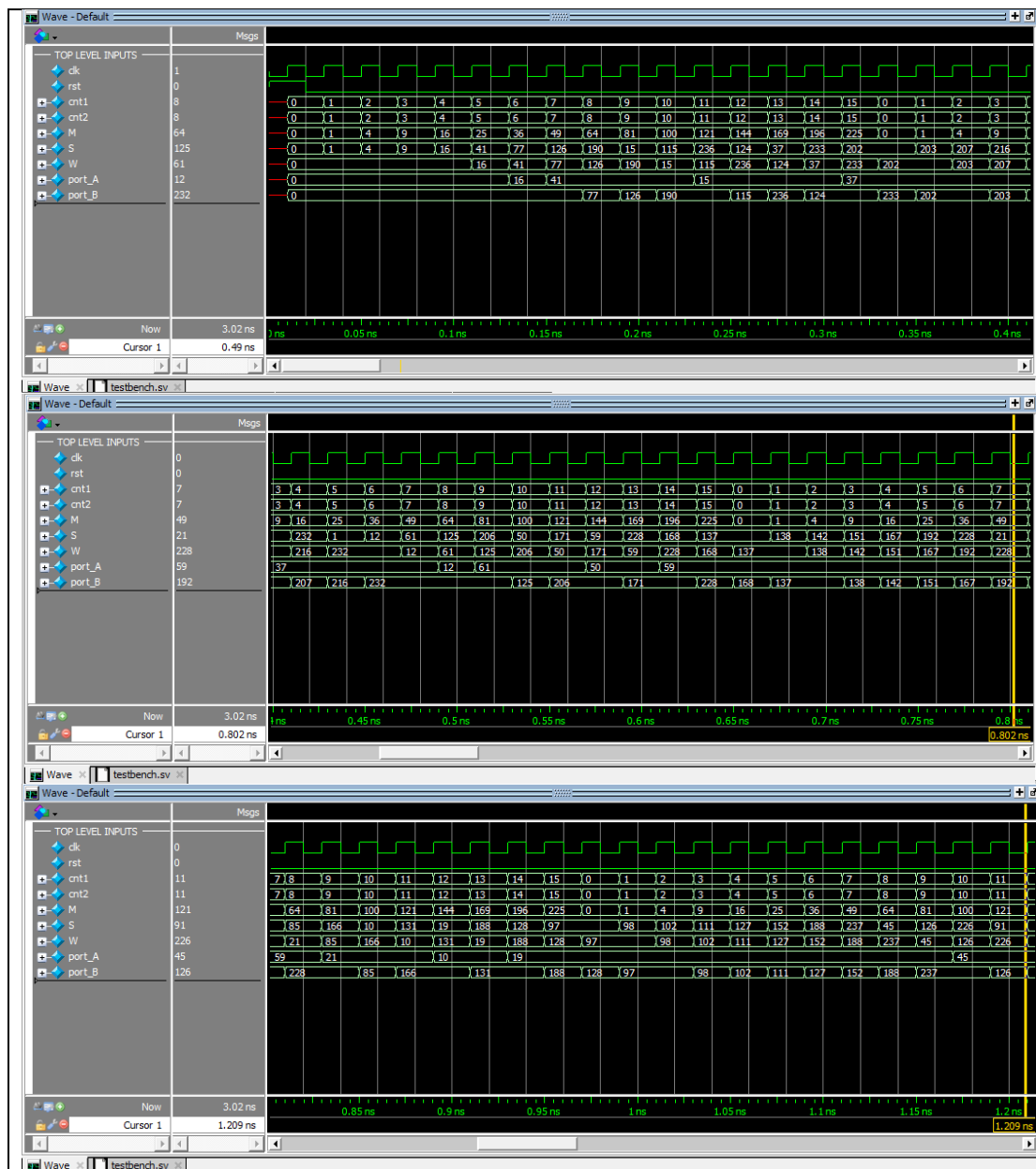

可以看到跟之前錯誤的比起來結果修正了許多，在同一個狀態中判斷是否 load_a, load_b, load_w 避免漏掉因狀態錯誤而為判斷到的結果。

●結論與心得：

 從此次的實驗中，我更深刻的體會到了如何撰寫狀態機，並非 compile 過後沒問題的狀態機都是可以依照理想結果產出的，尤其是當許多 flag 要一起判斷決定誰輸出時需要將所有判斷寫在同一個狀態內才可以確保不漏掉答案。



本人對照了給定的電路圖，看著自己 code 轉出的電路圖，大致上都符合圖示描述，架構上應與給定的想法差不多。