

數位系統設計作業

HW3

學號: 01257027 | 姓名: 林承羿

第一題

程式碼

可能 1 :

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  entity counter is
7      port(
8          CLK:in std_logic;
9          mode:in std_logic_vector(1 downto 0);
10         Q:out std_logic_vector(7 downto 0)
11     );
12 end counter;
13
14 architecture counter of counter is
15     signal cnt:std_logic_vector(3 downto 0);           --計數器
16 begin
17     process(CLK)
18     begin
19         if rising_edge(CLK) then
20             if (mode="10" or mode="11") and (cnt=x"D") then    --只有當模式"10"和"11"會在D結束一個週期
21                 cnt <= (others => '0');
22             else
23                 cnt <= cnt + '1';                                --除了歸零即計數器上數
24             end if;
25         end if;
26     end process;
27
28     process(mode)
29     begin
30         if mode="00" then                                     --令模式"00"為波型Q輸出
31             case cnt is
32                 when x"0" => Q <= "00000001";
33                 when x"1" => Q <= "00000010";
34                 when x"2" => Q <= "00000100";
35                 when x"3" => Q <= "00001000";
36                 when x"4" => Q <= "00010000";
37                 when x"5" => Q <= "00100000";
38                 when x"6" => Q <= "01000000";
39                 when x"7" => Q <= "10000000";
40                 when x"8" => Q <= "00000001";
41                 when x"9" => Q <= "00000010";
42                 when x"A" => Q <= "00000100";
43                 when x"B" => Q <= "00001000";
44                 when x"C" => Q <= "00010000";
45                 when x"D" => Q <= "00100000";
46                 when x"E" => Q <= "01000000";
47                 when others => Q <= "10000000";
48             end case;
```

```

49         elsif mode="01" then                                --令模式"01"為波型Q輸出
50             case cnt is
51                 when x"0" => Q <= "10000000";
52                 when x"1" => Q <= "01000000";
53                 when x"2" => Q <= "00100000";
54                 when x"3" => Q <= "00010000";
55                 when x"4" => Q <= "00001000";
56                 when x"5" => Q <= "00000100";
57                 when x"6" => Q <= "00000010";
58                 when x"7" => Q <= "00000001";
59                 when x"8" => Q <= "10000000";
60                 when x"9" => Q <= "01000000";
61                 when x"A" => Q <= "00100000";
62                 when x"B" => Q <= "00010000";
63                 when x"C" => Q <= "00001000";
64                 when x"D" => Q <= "00000100";
65                 when x"E" => Q <= "00000010";
66                 when others => Q <= "00000001";
67             end case;


```

```

68         elsif (mode="10" or mode="11") then                --令模式"10"和"11"為波型Q輸出
69             case cnt is
70                 when x"0" => Q <= "00000001";
71                 when x"1" => Q <= "00000010";
72                 when x"2" => Q <= "00000100";
73                 when x"3" => Q <= "00001000";
74                 when x"4" => Q <= "00010000";
75                 when x"5" => Q <= "00100000";
76                 when x"6" => Q <= "01000000";
77                 when x"7" => Q <= "10000000";
78                 when x"8" => Q <= "01000000";
79                 when x"9" => Q <= "00100000";
80                 when x"A" => Q <= "00010000";
81                 when x"B" => Q <= "00001000";
82                 when x"C" => Q <= "00000100";
83                 when others => Q <= "00000010";
84             end case;
85         end if;
86     end process;
87 end counter ; -- counter

```

已知計數最多 15，選用 4 bits 計數

 

問題：猜測老師給 clk 應該為正緣接受改變

可能二：

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  entity counter is
7      port(
8          CLK:in std_logic;
9          mode:in std_logic_vector(1 downto 0);
10         Q:out std_logic_vector(7 downto 0)
11     );
12 end counter;
13
14 architecture counter of counter is
15     signal cnt:std_logic_vector(3 downto 0);
16 begin
17     process(CLK)
18     begin
19         if rising_edge(CLK) then
20             if (mode="10" or mode="11") and (cnt=x"D") then
21                 cnt <= (others => '0');
22             else
23                 cnt <= cnt + '1';
24             end if;
25         end if;
26     end process;
27
28     --計數器
29     --只有當模式"10"和"11"會在D結束一個週期
30     --除了歸零即計數器上數

```

```

28     process(CLK)
29     begin
30         if rising_edge(CLK) then
31             if mode="00" then
32                 case cnt is
33                     when x"0" => Q <= "00000001";
34                     when x"1" => Q <= "00000010";
35                     when x"2" => Q <= "00000100";
36                     when x"3" => Q <= "00001000";
37                     when x"4" => Q <= "00010000";
38                     when x"5" => Q <= "00100000";
39                     when x"6" => Q <= "01000000";
40                     when x"7" => Q <= "10000000";
41                     when x"8" => Q <= "00000001";
42                     when x"9" => Q <= "00000010";
43                     when x"A" => Q <= "00000100";
44                     when x"B" => Q <= "00001000";
45                     when x"C" => Q <= "00010000";
46                     when x"D" => Q <= "00100000";
47                     when x"E" => Q <= "01000000";
48                     when others => Q <= "10000000";
49                 end case;

```



```

50         elsif mode="01" then                                     --令模式"01"為波型Q輸出
51             case cnt is
52                 when x"0" => Q <= "10000000";
53                 when x"1" => Q <= "01000000";
54                 when x"2" => Q <= "00100000";
55                 when x"3" => Q <= "00010000";
56                 when x"4" => Q <= "00001000";
57                 when x"5" => Q <= "00000100";
58                 when x"6" => Q <= "00000010";
59                 when x"7" => Q <= "00000001";
60                 when x"8" => Q <= "10000000";
61                 when x"9" => Q <= "01000000";
62                 when x"A" => Q <= "00100000";
63                 when x"B" => Q <= "00010000";
64                 when x"C" => Q <= "00001000";
65                 when x"D" => Q <= "00000100";
66                 when x"E" => Q <= "00000010";
67                 when others => Q <= "00000001";
68             end case;


```

```

69         elsif (mode="10" or mode="11") then                     --令模式"10"和"11"為波型Q輸出
70             case cnt is
71                 when x"0" => Q <= "00000001";
72                 when x"1" => Q <= "00000010";
73                 when x"2" => Q <= "00000100";
74                 when x"3" => Q <= "00001000";
75                 when x"4" => Q <= "00010000";
76                 when x"5" => Q <= "00100000";
77                 when x"6" => Q <= "01000000";
78                 when x"7" => Q <= "10000000";
79                 when x"8" => Q <= "01000000";
80                 when x"9" => Q <= "00100000";
81                 when x"A" => Q <= "00010000";
82                 when x"B" => Q <= "00001000";
83                 when x"C" => Q <= "00000100";
84                 when others => Q <= "00000010";
85             end case;
86         end if;
87     end if;
88 end process;
89 end counter ; -- counter

```

波形圖

 

確實在模式切換處依然等待正緣才更改該區間結果

加分題

程式碼

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  entity divClock is
7      port(
8          CLK:in std_logic;
9          mode:in std_logic_vector(1 downto 0);
10         clkout:out std_logic
11     );
12 end divClock;
```

```

13
14 architecture divClock of divClock is
15     signal cnt:std_logic_vector(2 downto 0);           --最多數到6，3 bits計數器
16 begin
17     process(CLK)                                       --規定各區間計數器區間
18     begin
19         if rising_edge(CLK) then
20             if mode="00" then
21                 if cnt>="010" then
22                     cnt <= (others => '0');
23                 else
24                     cnt <= cnt+'1';
25                 end if;
26             elsif mode="01" then
27                 if cnt>="011" then
28                     cnt <= (others => '0');
29                 else
30                     cnt <= cnt+'1';
31                 end if;
32             elsif mode="10" then
33                 if cnt>="100" then
34                     cnt <= (others => '0');
35                 else
36                     cnt <= cnt+'1';
37                 end if;
38             elsif mode="11" then
39                 if cnt>="101" then
40                     cnt <= (others => '0');
41                 else
42                     cnt <= cnt+'1';
43                 end if;
44             end if;
45         end if;
46     end process;

```

```


47
48   process(mode, cnt)
49   begin
50       case mode is
51           when "00" =>
52               if cnt<1 then
53                   clkout <= '1';
54               elsif cnt>1 then
55                   clkout <= '0';
56               else
57                   clkout <= CLK;
58               end if;
59           when "01" =>
60               if cnt<2 then
61                   clkout <= '1';
62               elsif cnt>=2 then
63                   clkout <= '0';
64               end if;
65           when "10" =>
66               if cnt<2 then
67                   clkout <= '1';
68               elsif cnt>=2 then
69                   clkout <= '0';
70               else
71                   clkout <= CLK;
72               end if;
73           when others =>
74               if cnt<3 then
75                   clkout <= '1';
76               elsif cnt>=3 then
77                   clkout <= '0';
78               end if;
79       end case;
80   end process;
81 end divClock ; -- divClock

```


--觀察發現如果需要copy CLK，1與0的設定不能交換

--不需要複製CLK，偶數可整除2

波形圖

 

 確實每個區間與設定的相同，在 00 以 3 clocks 為一週期，01 以 4 clocks 為一週期，10 以 5 clocks 為一週期，11 以 6 clocks 為一週期。



旨在說明 11 與 00 銜接處並無異常

心得

在此次實驗中，我學會了一個使用計數器根據不同的模式來改變輸出的波形。計數器在時鐘信號 CLK 的上升沿進行計數，並在不同模式下產生不同的波形。

也學會根據模式來決定計數器的最大值以生成不同的時鐘信號。每個模式對應一個不同的分頻比，通過計數器的上升沿進行累加，來分割輸入時鐘訊號。

感謝此次的實驗讓我學會在數位設計中如何利用計數器和分頻技術來控制時鐘和輸出信號。