



2025/09/18

實驗二

組合邏輯練習

姓名：林承羿

學號：01257027

班級：資工 3A

E-mail：IanLin6225@gmail.com

※注意


1. 繳交時一律轉 **PDF** 檔
2. 繳交期限為下周上課前
3. 一人繳交一份
4. 檔名請按照作業檔名格式進行填寫，未依照格式不予批改
5. 檔名範例：學號_姓名_HW2

1、多工器

●實驗說明：

1. 實作多工器。
2. 輸入資料 a_n [2:0] : $a_0=0$ 、 $a_1=1$ 、 $a_2=2$ 、 $a_3=3$ 、 $a_4=4$ 、 $a_5=5$ 、 $a_6=6$ 、 $a_7=7$
3. 輸出：y [2:0]
4. Testbench 內容為 sel 由 0 到 7

●系統硬體架構方塊圖（接線圖）：

 

- 系統架構程式碼、測試資料程式碼與程式碼說明
截圖請善用 **win+shift+S**


```
mux.sv > mux
1  module mux (
2      input logic [2:0] a,
3      input logic [2:0] sel,
4      output logic [2:0] y
5  );
6      always_comb begin
7          case (sel)
8              3'd0: y = a;
9              3'd1: y = a;
10             3'd2: y = a;
11             3'd3: y = a;
12             3'd4: y = a;
13             3'd5: y = a;
14             3'd6: y = a;
15             3'd7: y = a;
16         endcase
17     end
18 endmodule
```

由上圖可看到不管 sel 為何，y 總是為 a，主要是 tb 內容有關。在 tb 中，a 為一維陣列，但多工器中有 8 個輸入(直覺為 a0~a7 共 8 個陣列)。由於輸入侷限在一個一維陣列，思考測資時 sel=0，a=0，又題意描述輸入的是 an，故猜想此時 n=0，如果邏輯成立，在 tb 中同一列的 a 即為 sel 選到的 a 要輸出給 y 之值。因此每項 sel 所要做的都是 y=a。

```
mux.sv > mux
1  module mux (
2      input logic [2:0] a,
3      input logic [2:0] sel,
4      output logic [2:0] y
5  );
6      assign y = a;
7  endmodule
```

上圖為本人對結果作的猜想，由於每個 case 都做相同的事情，在此題下，sel 就變得不是很重要，波型圖也如猜想一樣跑出相同的結果。

● 模擬結果與結果說明：

 

從上圖可以看到由 sel 選擇線決定接收 a 值並由 y 輸出。首先第一筆為 sel=0，y 應當為 a0，而此時的 tb 令 a=0 (依照說明，輸入測資為 an，a0=0、a1=1...)。可知結果正確。


2、 算術邏輯單元(ALU)

●實驗說明：

1. 實作 ALU，跑模擬波形。
2. $S = 5 + 0xb$
3. $S = 0xd - 7$
4. A[7:0]、B[7:0]、op 分別輸入資料(16 進位)：5, 0xb, 0。
5. A[7:0]、B[7:0]、op 分別輸入資料(16 進位)：0xd, 7, 1。
6. 輸入：A[7:0], B[7:0], op
7. 輸出：S[7:0]

OP	ALU 運算	註解
0	$S = A + B$	加法
1	$S = A - B$	減法

●系統硬體架構方塊圖（接線圖）：

 

- 系統架構程式碼、測試資料程式碼與程式碼說明
截圖請善用 **win+shift+S**


```
alu.sv > ...  
1  module alu (  
2      input logic [7:0] A, B,  
3      input logic [2:0] op,  
4      output logic [7:0] S  
5  );  
6      always_comb begin  
7          if (op == 3'd0) begin  
8              S = A + B;  
9          end  
10         else begin  
11             S = A - B;  
12         end  
13     end  
14 endmodule
```

依照圖片命名如 header 所示，此題為 op 當 select 線之多工器(組合邏輯)，以上是 if else 寫法。

```
alu.sv > alu  
1  module alu (  
2      input logic [7:0] A, B,  
3      input logic [2:0] op,  
4      output logic [7:0] S  
5  );  
6      always_comb begin  
7          unique case (op)  
8              3'd0: S = A + B;  
9              3'd1: S = A - B;  
10         endcase  
11     end  
12 endmodule
```

依照圖片命名如 header 所示，此題為 op 當 select 線之多工器(組合邏輯)，以上是 unique case 寫法，也可用 case 寫，但需要 default。

●模擬結果與結果說明：

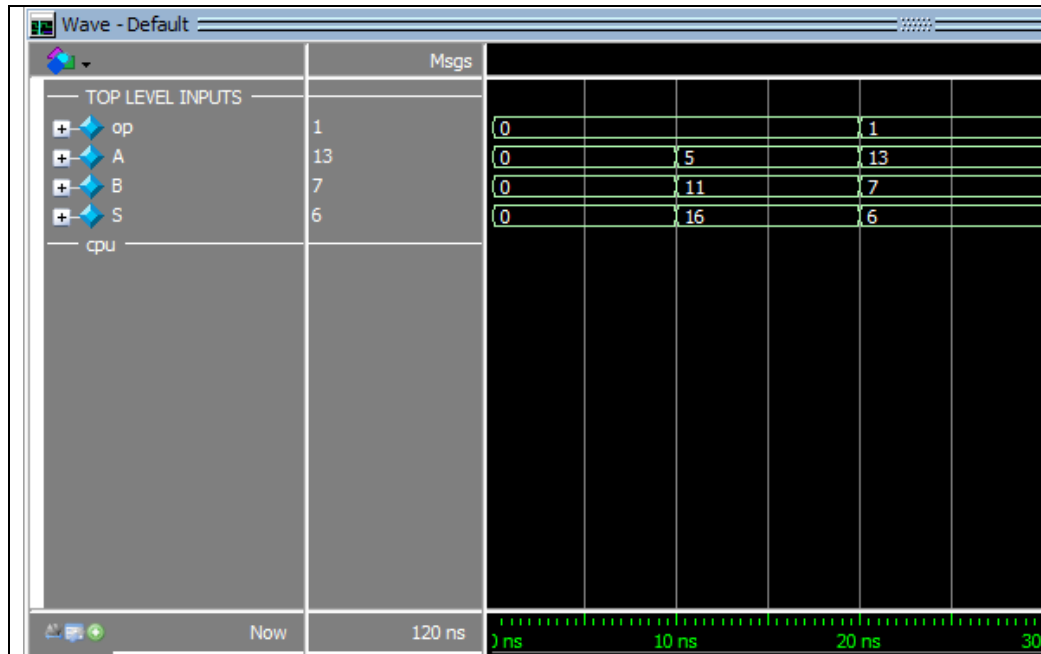

從上圖可看到 op 為 0 時，執行加法 ($5 + 11 = 16$)，op 為 1 時，執行減法 ($13 - 7 = 6$)

●結論與心得：

透過此次實驗，我快速回憶起了如何撰寫 system verilog，並透過 testbench 測試程式是否正確運作，也更了解各種.do 檔案中每段指令所代表的意義，具體如修改查看的變數以顯示 modelSim 中的波形、修改 compile 的檔案。

另外，再換一個角度撰寫 system verilog 後，更能體會老師所講述的話語，心中要先有電路大概的形式才轉換成描述語言，而非一味的撰寫而不知道電路為何。